

ルネサス

電源システム

Power supply system





エネルギーをコントロールする。

Controlling energy.


電気に変換されたエネルギーは無駄なく使うことで地球全体の炭素使用量を減らし、地球の温暖化を防ぐことができます。電気は主に発電所で作られ、高電圧のACで送電されることにより少ないロスで家庭や工場に届けることができ、このACの電気はトランスにより非常に高効率で実用的な電圧に戻すことができます。しかし、私たちの使う電気の殆どはDCであり、ACからDCに変換する効率、DCを違う電圧に変換する効率は非常に重要で、その効率が電気に変換されたエネルギーを無駄なく使うための最も重要なポイントです。ルネサスはその変換効率を高めることや、変換に伴う雑音の発生を極力抑えるための制御ICやSW素子を提供することで社会に貢献いたします。



降圧型DC/DCコンバータのシミュレーションをサポートするRenesas VP
Renesas VP: Sophisticated Simulation of Step-Down DC/DC Converter Operation



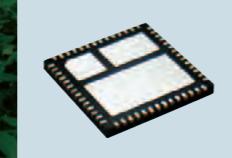少ない損失のSW素子MOSFET・
トライアック・サイリスタ・IGBT
Low-Loss Switching Elements MOSFETs, TRIACs,
Thyristors, IGBTs



効率のよい変換をコントロールする電源IC
Power Supply ICs for Efficient Conversion Control

After conversion from other forms of energy, electric power should be utilized with as little waste as possible in order to reduce carbon usage worldwide and help prevent global warming. Electric power is mostly produced at generating plants and distributed to homes and factories as high-voltage alternating current (AC) in order to minimize loss. Transformers can then be used to convert the AC power very efficiently into usable voltages. However, most electrical products run on DC power, which means that the efficiency with which AC is converted to DC and DC is converted to different voltages is very important. In fact, the conversion efficiency is the most important aspect of ensuring that electric power can be used with as little waste as possible. Renesas is making an important social contribution by supplying products, such as control ICs and switching elements, that help boost conversion efficiency and minimize the electromagnetic noise generated in the conversion process.

効率化の鍵は繰り返される変換での損失を排除すること
ルネサスは新技術と練り上げてきた得意技術のベストミックスで
最適のソリューションを提供します。

The key to boosting efficiency is eliminating loss in repeated conversions.
Renesas delivers optimal solutions based on an ideal mixture of new technologies and refinements to superior existing technologies.



パワーマネージメントソリューション
Power management solutions

パワーディバイス
Power device

スーパー・ジャンクション
Sic-SBD
Super junction
Sic-SBD

パワーマネージメント IC
Power management ICs

カレントディバイス
Current device

新技術
New technology



電源の各種方式と構成要素



Power Supply's Basic Configuration and Various Topology

二次側で DC 電圧の変換を行うにはさまざまな方法がありますが、ダイオードとチョークコイルの接続を変えることにより、降圧、昇圧、極性反転を行うことができます。

ルネサスの代表的な昇圧型コンバータ、降圧型コンバータ、反転型コンバータ用のデバイスは下記構成ですが、特に電源を供給される近傍で変換する給電方法は POL (point of load) と呼ばれ、ルネサスでは 1SiP ソリューション、SiP+パワー MOSFET のソリューション、コントロール IC+ディスクリート MOSFET のソリューションを提供します。

二次側の DC を変換する Secondary Side DC Conversion

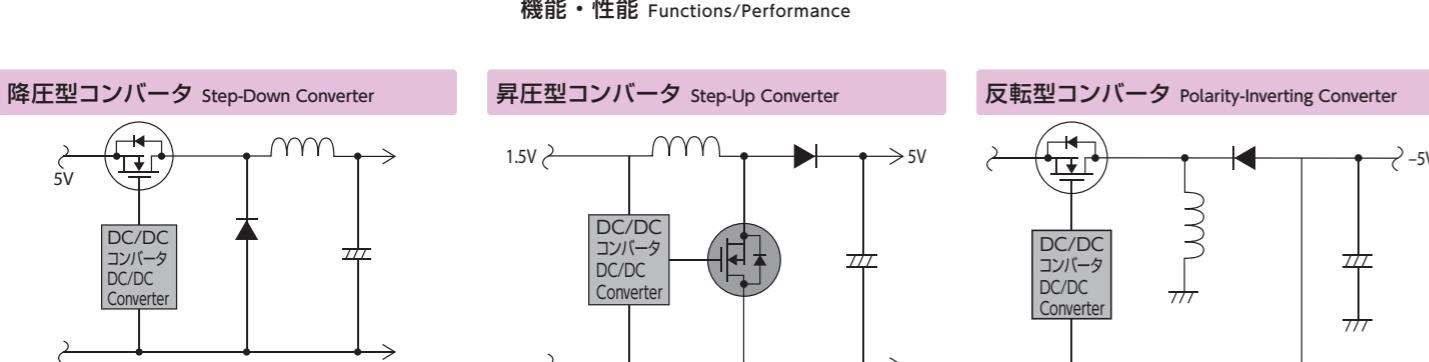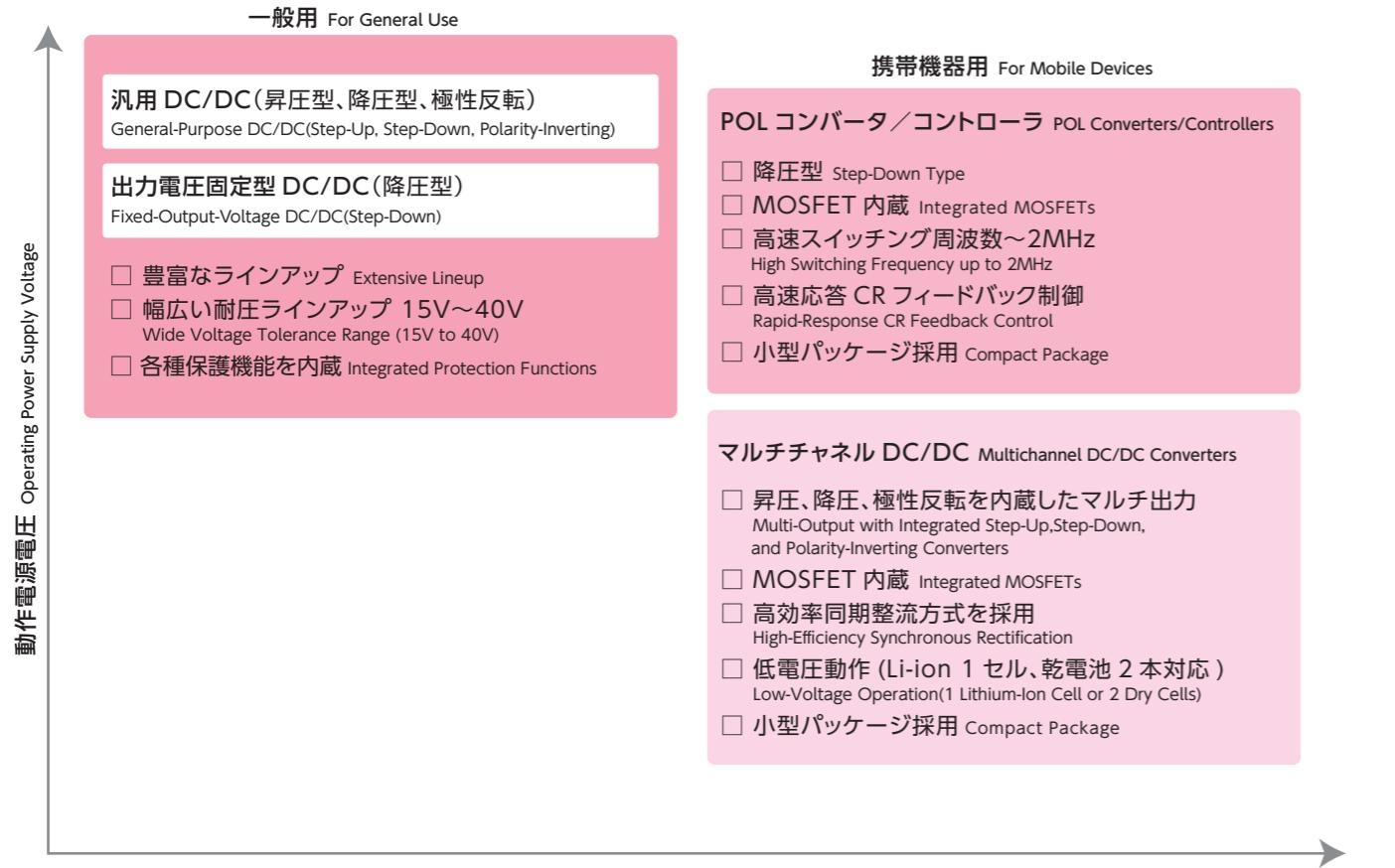●DC/DC コンバータ IC 製品展開 DC/DC Converter IC Products



高い DC 電圧から低い DC 電圧に変換するスイッチング・レギュレータ。ダウンコンバータとも言います。
This is a type of switching regulator that converts a high DC voltage to a low DC voltage. The term "buck converter" is also used.


低い DC 電圧から高い DC 電圧に変換するスイッチング・レギュレータ。ステップアップコンバータとも言います。
This is a type of switching regulator that converts a low DC voltage to a high DC voltage. The term "boost converter" is also used.

昇圧型コンバータのコイルとダイオードを入れ替えることで逆極性の電圧に変換することができ、反転型コンバータと言います。
In this type of switching regulator the coil and diode of the step-up converter are transposed to invert the polarity of the converted voltage. The term "buck-boost converter" is also used.

●汎用 DC/DC コンバータ用 IC ICs for General-Purpose DC/DC Converters

Block	Part No.	Boost	Back	Back-Boost	Operating Voltage (V)	Operating Current (mA) Typ.	Output Type	Output Voltage (V)	Output Current (mA) Max.	SW Freq. (kHz)	Max. On Duty (%)	Protection Functions			MOSFET	Sync. Rectifying	On/Off	External Sync.	DTC	Other Functions
												CLM	SCP	UVLO	Soft Start					
General Purpose Type	HA16114	No	Yes	Yes	3.9 to 40	8.5	Totem Pole	Adjustable	+/-1000	to 600	0 to 100% (Adjustable by DB Pin)	Yes Pulse By Pulse	Partially (Timer)	Yes	Yes	No	Yes	No	Quick Shut, Vref OVP	
	HA16120	yes	no	No																
	HA16116	No	Yes	Yes (CH2)																
	HA16121	Yes (CH2)	Yes (CH2)	Yes (CH2)																

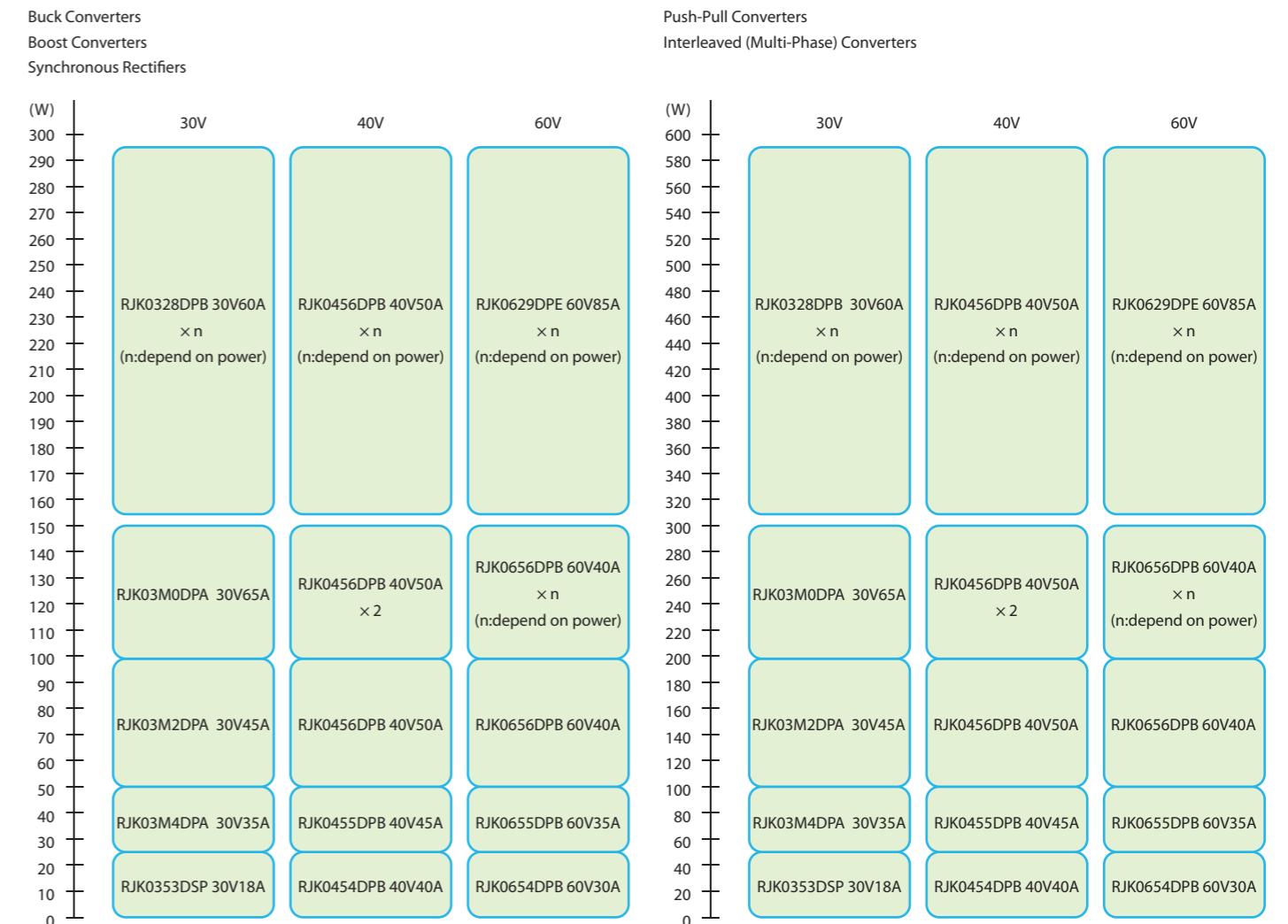汎用 DC / DC コンバータ用パワーモスフィット Power MOSFETs for General-Purpose DC/DC Converters



Note : これらのパワー MOSFET のカバーしている電力範囲例は一般的な放熱を行った場合を想定したもので、放熱器有無や空気の流れにより扱える電力は左右されますのでデータシート記載の特性により適切な熱設計をお願いいたします。



電源の各種方式と構成要素

Power Supply's Basic Configuration and Various Topology

スーパー・ジャンクション MOSFET Super Junction MOSFET

現行構造では、薄いpベース底部からn層中に縦方向に空乏層が伸びますが、スーパー・ジャンクション構造になると縦方向に伸びたp-n接合から横方向に空乏層が伸びます。(図1) 電流通路であるn層の濃度を上げても空乏化しやすいので高耐圧を保ちながら、オン抵抗を現行構造に比べて大幅下げる事が出来ますので、パワー MOSFETの重要な特性指標である性能指数(FOM:図2)を当社従来品比較で約90%改善。そのため図3のように高効率を実現します(図4)。


In contrast to the conventional structure in which the depletion layer extends vertically from the bottom of the thin p-base through the n-layer, in the Super Junction structure the depletion layer extends from the p-n junction not vertically but horizontally (Fig. 1). Dispersion is good even when the concentration of the n-layer, through which current flows, is raised, so substantially lower on-resistance can be achieved while maintaining high voltage tolerance, compared with the conventional structure. This results in an improvement of approximately 90% over comparable current Renesas products in figure of merit (FOM: Fig. 2), a key performance index for power MOSFET devices. As shown in Fig. 3, high efficiency is achieved (Fig. 4).

用途

PC、サーバー、基地局用電源、太陽光インバータ等の大電流を扱う電源の高効率化(低発熱化)をサポートします。

Applications

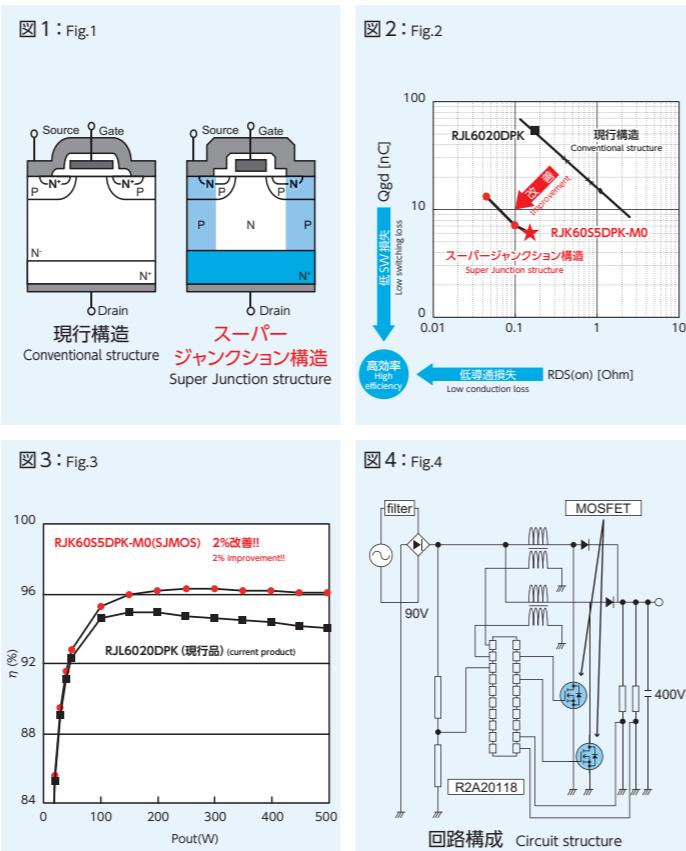
Supports high efficiency (low heat generation) in power supplies that handle large currents, such as power supplies for PCs, servers, base stations, and solar inverters.



SiC SBD

SiC(シリコンカーバイド)はSi(シリコン)半導体よりバンドギャップが大きいため、耐圧保持のためのドリフト層を薄くでき、逆回復時間(trr)が短く逆回復電荷量(Qrr)も小さいSBDを提供できます。(図5)また、trr-VF特性も従来のSi-FRDより大幅に向上了(図6)。スイッチング電源においてIGBTやMOSFETのスイッチング損失を大幅に減らすことができます。(図8、図9)また、温度係数が正で小さいIF-VF度特性が(図7)安定な動作を実現します。


Silicon carbide (SiC) is a semiconductor with a larger band gap than silicon (Si). Since a thinner drift layer can be used to maintain voltage tolerance, it is possible to fashion SBDs having shorter reverse recovery time (trr) and smaller reverse recovery charge (Qrr) (Fig. 5). In addition, the trr-VF characteristics are far superior to those of previous Si-FRD products (Fig. 6). This makes it possible to achieve a substantial reduction in switching loss, compared with IGBTs or MOSFETs, in switching power supplies (Fig. 8, Fig. 9). Finally, the IF-VF characteristics with a small, positive temperature coefficient (Fig. 7) contribute to stable operation.

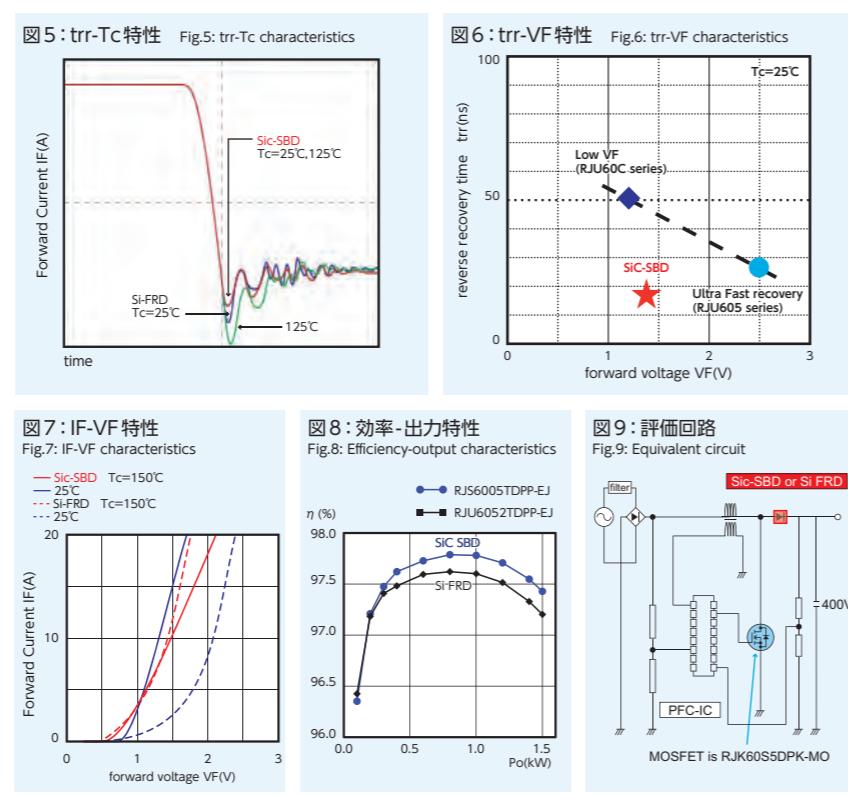


複合パワーデバイスシリーズ Compound power device series

多彩な半導体を手がけるルネサスならではのアドバンテージは強み製品同士を組み合わせた複合素子もご提供できることです。PFC回路、昇圧回路向けで複合回路の1パッケージ化により、実装面積の大幅な低減だけでなく高効率を実現します。

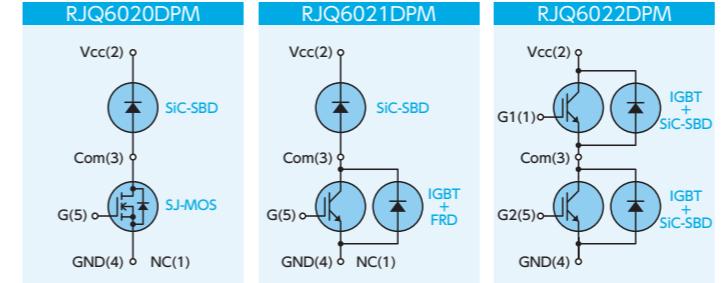■ SiC複合パワーデバイスシリーズ SiC compound power device series



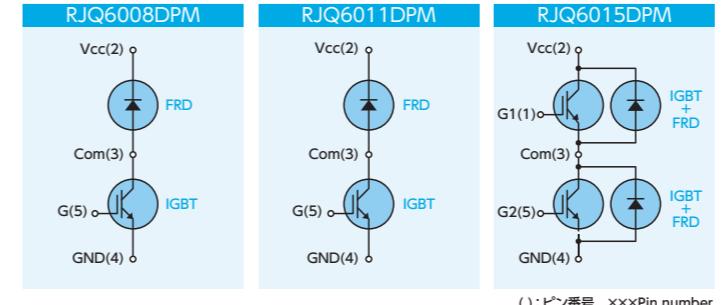■ 複合パワーデバイスシリーズ Compound power device series



ラインアップ Lineup

■ スーパージャンクション MOSFET Super Junction MOSFET


Part number	V _{DSS} [V]	I _D [A]	R _{DSS(on)} Typ.[Ω]	Package
RJK6053DPE NEW	600	12	0.35	LDPAK-S
RJK6054DPE NEW	600	16	0.23	
RJK6055DPE	600	20	0.15	
RJK6053DPP-E0 NEW	600	12	0.35	TO-220FP
RJK6054DPP-E0 NEW	600	16	0.23	
RJK6055DPP-E0	600	20	0.15	
RJK6057DPP-E0	600	30	0.1	
RJK6055DPN-E0	600	20	0.15	TO-220ABS
RJK6057DPN-E0	600	30	0.1	
RJK6055DPQ-E0 NEW	600	20	0.15	TO-247
RJK6057DPQ-E0 NEW	600	30	0.1	
RJK6055DPK-M0	600	20	0.15	TO-3PSG
RJK6057DPK-M0	600	30	0.01	
RJK6058DPK-M0 NEW	600	55	0.045	

■ SiC複合パワーデバイスシリーズ SiC compound power device series

Part number	SiC-SBD			Transistor			Package		
	V _{DS}	I _f	V _f	trr	Type	V _{DS} /V _{CE}	I _b /I _c	R _{on(V_{GS}, I_b)}	Reference
RJQ6020DPM	600V	20A (pulse)	1.5V	15ns	SJ-MOS	600V	20A	0.1Ω (10V,15A)	trr=120ns TO-3PFM-5 (5-pin)
								1.5V (15V,10A)	tf=60ns
								1.4V (15V,10A)	tsc=6.0us



■ 複合パワーデバイスシリーズ Compound power device series

Part number	FRD			Transistor			Package
	V _{RM}	I _o	trr	V _{CE}	I _c	V _{CE(sat)} (V _{GE} , I _c)	
RJQ6008DPM	600V	20A (pulse)	100ns	600V	20A	2.65V (15V,25A)	TO-3PFM-5 (5-pin)
RJQ6011DPM			25ns		20A	2.65V (15V,25A)	
RJQ6015DPM			100ns		37A	1.60V (15V,37A)	

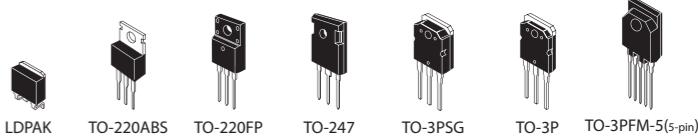

As a manufacturer of many types of semiconductor devices, Renesas has the advantage of being able to offer compound products that combine superior elements. Our single-package compound circuit products for applications such as PFC circuits and voltage boost circuits deliver high efficiency and a substantially smaller mounting area.

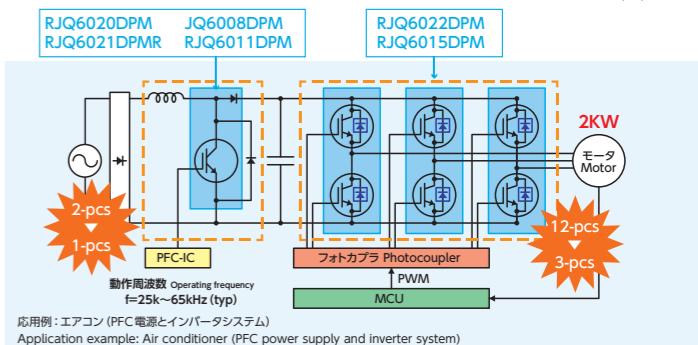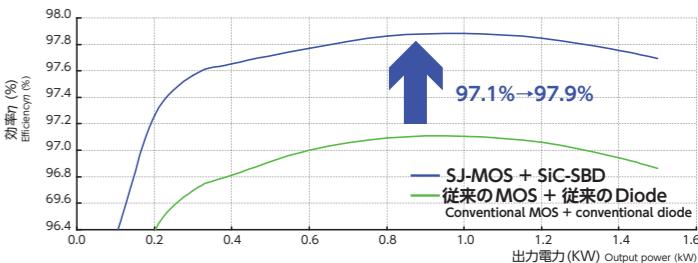■ SiC-SBDと高性能トランジスタによる低損失化 Reduced loss through use of SiC-SBDs and high-performance transistors



応用例:エアコン(PFC電源とインバータシステム)

Application example: Air conditioner (PFC power supply and inverter system)



電源の各種方式と構成要素

Power Supply's Basic Configuration and Various Topology

POL を専用部品で構成する POL Configurations Using Specialized Components

構成 Configuration	ソリューション solution	型名 Part No.	特長 Feature
SiP ソリューション SiP Solutions			
	<p>High-Side MOSFET Low-Side MOSFET + SBD PWM Control SiP</p> <p>小型/省スペース Compact/Saves Space 実装面積 57%削減 (対ディスクリート比) 57% Reduction in Mounting Area (Compared with Discrete Devices)</p> <p>大電流/高効率 Large Current/High Efficiency 高速応答 Rapid Response 多機能 Multifunction</p> <p>R2J20702NP (8x8) R2J20751NP (6x6)</p> <p>高効率動作: 高性能・低損失パワー MOSFET とピーク電流帰還式 PWM コントローラの SiP 化により、500kHz 動作時に最大効率 95% を実現 High-efficiency operation: SiP integrating high-performance, low-loss power MOSFETs and PWM controller employing peak current feedback to deliver maximum efficiency of 95% when operating at 500kHz. $\eta=95\%$ @Vout=3.3V(Vin=12V, fsw=500kHz), $\eta=92.5\%$ @Vout=1.8V(Vin=12V, fsw=500kHz)</p> <p>多機能動作: 2 フェーズ動作、多チャネル動作、5V 入力動作 Multifunction operation: 2-phase operation, multichannel operation, 5V input operation</p>		

PWM コントローラ +SiP ソリューション PWM Controller + SiP Solutions	R2J20602NP R2J20604NP R2J20605ANP R2J20608NP R2J20609NP (8x8)	R2J20651NP R2J20651ANP R2J20652ANP R2J20653ANP R2J20654NP R2J20655NP R2J20656ANP R2J20657NP R2J20658NP R2J20655BNP R2J20657BNP R2J20658BNP (6x6)	高速・高効率動作: 当社高性能パワー MOSFET と最適化された高性能ドライバ IC の SiP 化により、低損失、高速動作化を実現 High-speed, high-efficiency operation: SiP integrating Renesas high-performance power MOSFETs and driver IC with optimized performance to deliver low loss and high-speed operation. ($\eta=92\%$ @Vout=1.3V, Vin=12V, fsw=500kHz, Iout=10A) 小型パッケージ搭載: 8mm×8mm の 56 ピン及び 6mm×6mm の 40 ピン QFN パッケージに搭載することによりディスクリート部品 3 個 (SOP-8+LFPAK+LFPAK) の構成に比べ、実装面積を半分以下に低減 Compact package: 8mm × 8mm 56-pin and 6mm × 6mm 40-pin QFN packages reduce the mounting area to less than half of that required for three discrete devices (SOP-8 + LFPAK + LFPAK).
---	--	--	---


ディスクリートソリューション Discrete Solutions	RJK0222DNS	High Side 25V/14A, Low Side 25V/16A SBD
	RJK0216DPA	High Side 25V/15A, Low Side 25V/32A SBD
	RJK0215DPA	High Side 25V/15A, Low Side 25V/40A SBD
	RJK0230DPA	High Side 25V/20A, Low Side 25V/50A
	RJK0389DPA	High Side 30V/15A, Low Side 30V/20A SBD
	RJK03P7DPA	High Side 30V/15A, Low Side 30V/30A
	RJK03P6DPA	High Side 30V/15A, Low Side 30V/45A
	RJK03P9DPA	High Side 30V/20A, Low Side 30V/50A

POL-SiP(R2J20751NP) ソリューションの効率例 Example Showing Efficiency of POL-SiP (R2J20751NP) Solution

高性能・低損失パワー MOSFET とピーク電流帰還式 PWM コントローラを 6×6mm 小型 QFN へ SiP 化することにより、25A 製品では業界最高性能の最大効率 94.5% を実現

SiP integrating high-performance, low-loss power MOSFETs and a PWM controller employing peak current feedback in a 6mm× 6mm compact QFN to deliver maximum efficiency of 94.5%, the industry's best among 25A products.

- 25A 製品では業界最高の最大効率 94.5% (Vin=5V, Vout=1.5V, Iout=5A)
- 小型パッケージ: QFN56 (8mm×8mm×0.95mm)
- 複数組み合わせて動作でき、大電流対応を実現
- 過電流保護、過電圧保護などの各種保護機能を内蔵
- 鉛フリー / ハログンフリー
- Max. efficiency of 94.5%, best in the industry among 25A products (Vin = 5V, Vout = 1.5V, Iout = 5A)
- Large-current support when multiple devices are used together
- Integrated protection functions including overcurrent protection and overvoltage protection
- Lead-free, halogen-free

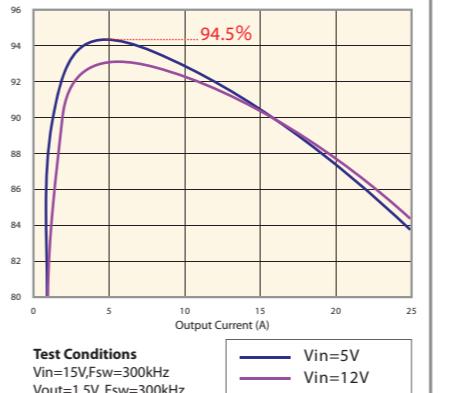


PWM コントローラ +SiP(DrMOS R2J20608NP,R2J20654NP) で構成した効率例 Example Showing Efficiency of PWM controller + SiP (DrMOS R2J20608NP, R2J20654NP) Configuration

ルネサス高性能パワー MOSFET と最適化された高効率ドライバ IC の SiP 化により、低損失・高速動作化を実現。

SiP integrating Renesas high-performance power MOSFETs and a driver IC optimized for high performance to deliver low loss and high-speed operation.

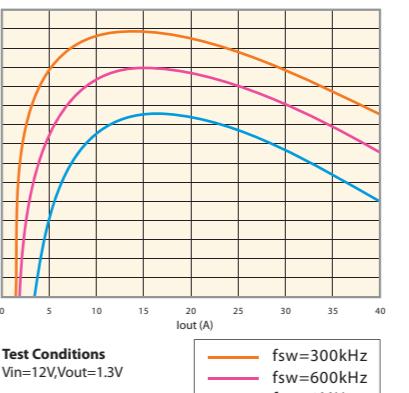
- 高放熱パッケージにより業界最高性能を実現
- 高周波動作可能 (>1MHz)
- 小型パッケージ: QFN56 (8mm×8mm×0.95mm)
- 複数組み合わせて動作でき、大電流対応を実現
- 鉛フリー / ハログンフリー
- 高熱耗散パッケージ for the best performance in the industry
- High-frequency operation (>1MHz)
- Compact package: QFN56 (8mm × 8mm × 0.95mm)
- Lead-free pins, halogen-free



銅クリップ構造の 6×6mm 小型 QFN により、高放熱・高効率動作化とともに、多彩なファンクション搭載により、高い信頼性と更なる低損失化を実現。

Compact 6mm × 6mm QFN with copper clip configuration for high heat dissipation and high-speed operation; full complement of functions for high reliability and even lower loss.

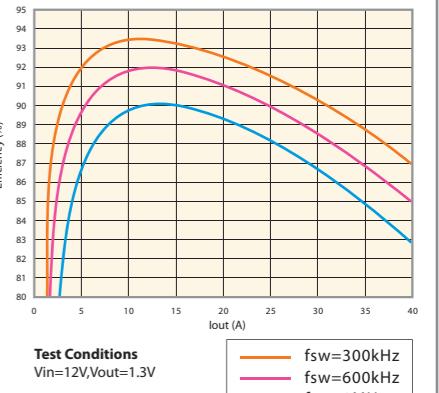- Intel 社 DrMOS 規格 4.0 準拠品
- ルネサス独自の 2 段階過熱保護機能により高い信頼性を実現
- ゼロ電流検出により Low-side MOSFET を停止し、軽負荷損失を低減
- 端子鉛フリー / ハログンフリー
- Compliant with Intel DrMOS 4.0 standard
- Renesas' exclusive 2-stage thermal protection function for high reliability
- Low-side MOSFET turn off at zero current detection for reduced loss with light loads
- Lead-free pins, halogen-free



Reneses VP ルネサス パワー MOSFET シミュレーションサイト Renesas Power MOSFET Simulation Site

Web上でDC/DCコンバータの各部波形や、パワー MOSFET の損失等の計算を行えるシミュレーションサイトOPEN !!
This web-based simulation site enables you to examine waveforms at various points in a DC/DC converter, calculate power MOSFET loss, and more.

Reneses VP (Reneses Virtual Power Lab.) は、同期整流方式の降圧型DC/DCコンバータのパワー MOSFET動作をシミュレーションするサイトです。POLなどマイコンやSoC周りの基板内電源の降圧型DC/DCコンバータの各部波形や、パワー MOSFETの損失等を机上で計算することができる所以、設計のスタート段階で適切なパワー MOSFETの絞込みを行えます。

Reneses VP (Reneses Virtual Power Lab.) is a website for simulating power MOSFET operation in synchronous rectification type step-down DC/DC converters. You can use it to examine waveforms or calculate the power MOSFET loss of step-down DC/DC converters in on-board power supplies, such as POL configurations for microcontrollers or SoC devices. This makes it possible to narrow down the range of suitable power MOSFET products before starting the actual design work.

Reneses VP はこちらから
Reneses VP URLs
日本サイト <http://japan.reneses.com/vp>
Global Site <http://www.reneses.com/vp>



You can try out DrMOS products with excellent performance superior to discrete MOSFETs.

DrMOS

Discrete MOSFET

DrMOS Performance Analyzer

Buck Designer

ディスクリートMOSFETを超える優れたパフォーマンスを提供するDrMOSをお試しいただけます。

Active Datasheet

選択したMOSFETについて、グラフィカルな図表と共に、必要不可欠な情報を提供いたします。


Now you can try out DrMOS products with excellent performance superior to discrete MOSFETs.

Buck Designer creates a buck converter design based on the conditions you specify. It allows you to evaluate the performance of different patterns before the actual evaluation board is produced.

A graphical display and essential information is shown for the selected MOSFETs.






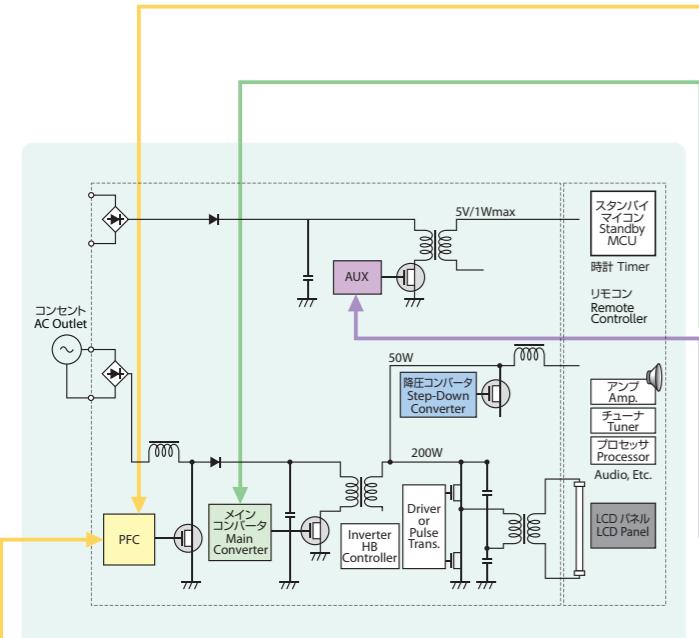FPD 用電源 Power Supplies for Flat Panel Displays



機能 Function	型名 Part No.	特性 Specification
PFC	MOSFET	RJK6015DPK RJK5014DPK
	FRD	RJU60C2TDPP-EJ RJU60C3TDPP-EJ RJU60C6TDPP-EJ
	メインコンバータ Main Converter	RJK5013DPP RJK5014DPP
	DC/DC	μPA2794AGR μPA2790GR
AUX	メインコンバータ Main Converter	μPA2790GR μPA2793AGR μPA2794AGR
	Inverter HB Controller	HAT2032R HAT3019R
	降圧コンバータ Step-Down Converter	50W 200W
	リモコン Remote Controller	5V/1Wmax
	スタンバイマイコン Standby MCU	
	時計 Timer	
	アダプ.Amp. チューナ Tuner プロセッサ Processor Audio, Etc.	
	LCDパネル LCD Panel	

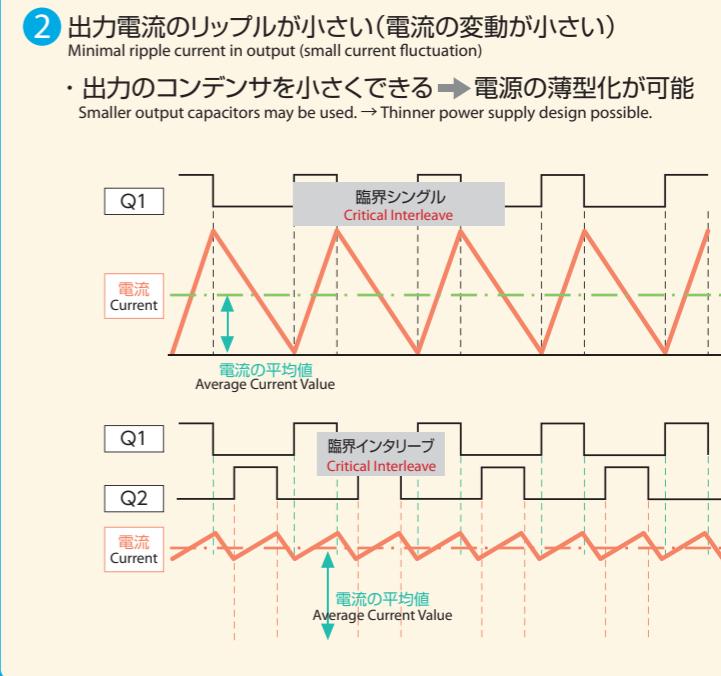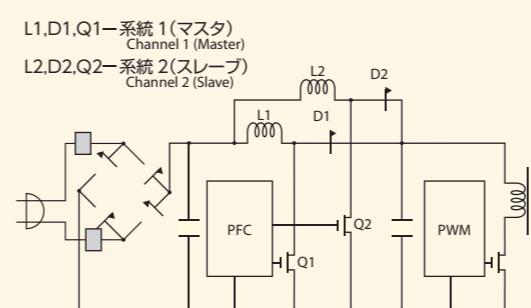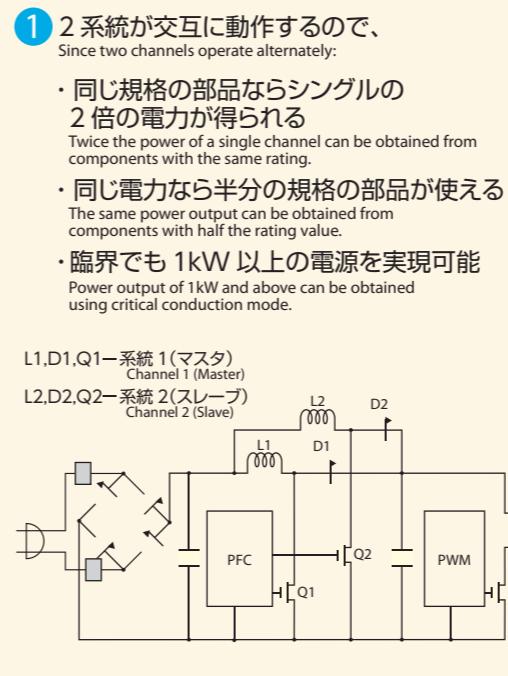臨界インターリーブのメリット Advantages of Critical Conduction Mode Interleaved Operation



ルネサスのPFC ICはデジタルテレビに特化した保護系機能を内蔵し
特に臨界モードインターリーブ方式用のICは薄型大型TVに最適です。

Renesas PFC ICs incorporates protection functions designed especially for digital TVs.
Our critical conduction mode interleaved converter ICs are ideal for large-format flat-screen TVs.

■臨界インターリーブ方式により超低ノイズです。
Critical conduction mode interleaved operation for ultralow noise.

■電流分配により低背部品が使用でき、薄型化に有利です。
Current division allows use of low-profile components ideal for thin-panel designs.

■ゼロボルトスイッチングのため高効率です。
Zero-volt switching for high efficiency.

ブロック Block	ガイド Description	型名 Part No.	特長 Feature
PFC	200W以上の大電力には臨界インターリーブ(R2A20112A)を推奨。 200W以下には臨界シングル(R2A20133D/133A/133B)を推奨。 Critical conduction mode interleaved versions (R2A20112A) recommended for high power of 200 W and above. Critical conduction mode single versions (R2A20133D/133A/133B) recommended for power ratings below 200 W.	R2A20112A	臨界インターリーブ Critical Conduction Mode Interleaved
		R2A20113A R2A20133A R2A20133B R2A20133D	臨界シングル Critical Conduction Mode Single

●インダクタに流す電流の違い Difference in Current Flow to Inductor
連続的に電流を流すもの Continuous Current Flow

一度、電流をゼロにするもの Temporary Current Drop to Zero

連続モード…中・大電力用に向く

Continuous Conduction Mode:

Good for Medium and High Power Output

臨界モード…小・中電力用に向く

Critical Conduction Mode:

Good for Low and Medium Power Output

●JIS規格C61000-3-2におけるClass DがデジタルTVの対象
Categorized as Class D (Digital TV) Under JIS Standard C61000-3-2

Class A: All Other Systems

Class B: Power Tools

Class C: Lighting Systems

Class D: PCs, Monitors, and Television Receivers, Pin = 0W to 600W

●MOSFET、インダクタ、ダイオードを何組使うかの違い
Difference in Number of MOSFETs, Inductors, and Diodes Used

1組で構成するもの


Single Set

シングル

2組で構成、交互に動かすもの

Two Sets, Operating in Alternation

Interleaved

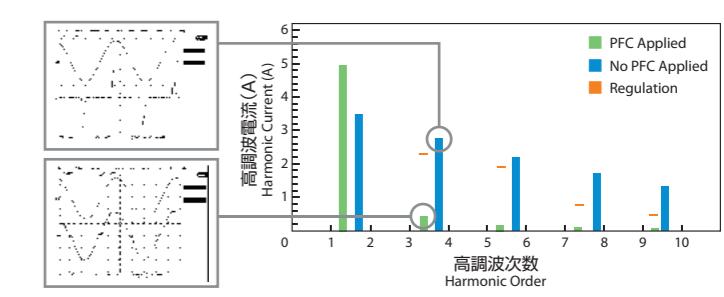




サーバ分散電源システム

Distributed Power Supply Systems for Servers

大型サーバの電源はAC-DCコンバータ、DC-DCコンバータ、POL回路からなります。AC-DCコンバータは12-48Vなどのバス電圧を外部ACから生成、DC-DCコンバータは12-48Vから5-12Vに変換、各POL回路は負荷近傍で各負荷に特定の電圧を供給します。ルネサスは各回路に最適化したデバイスを提供します。

A power supply system for a large-format server comprises AC-DC converters, DC-DC converters, and point of load (POL) circuits. The AC-DC converters generate bus voltages ranging from 12V to 48V from the external AC, the DC-DC converters convert voltages of 12V to 48V to levels ranging from 5V to 12V, and the POL circuits, each situated near its target load, supply the specific voltages required by individual loads. Renesas Electronics provides power devices optimized for each of these circuit types.

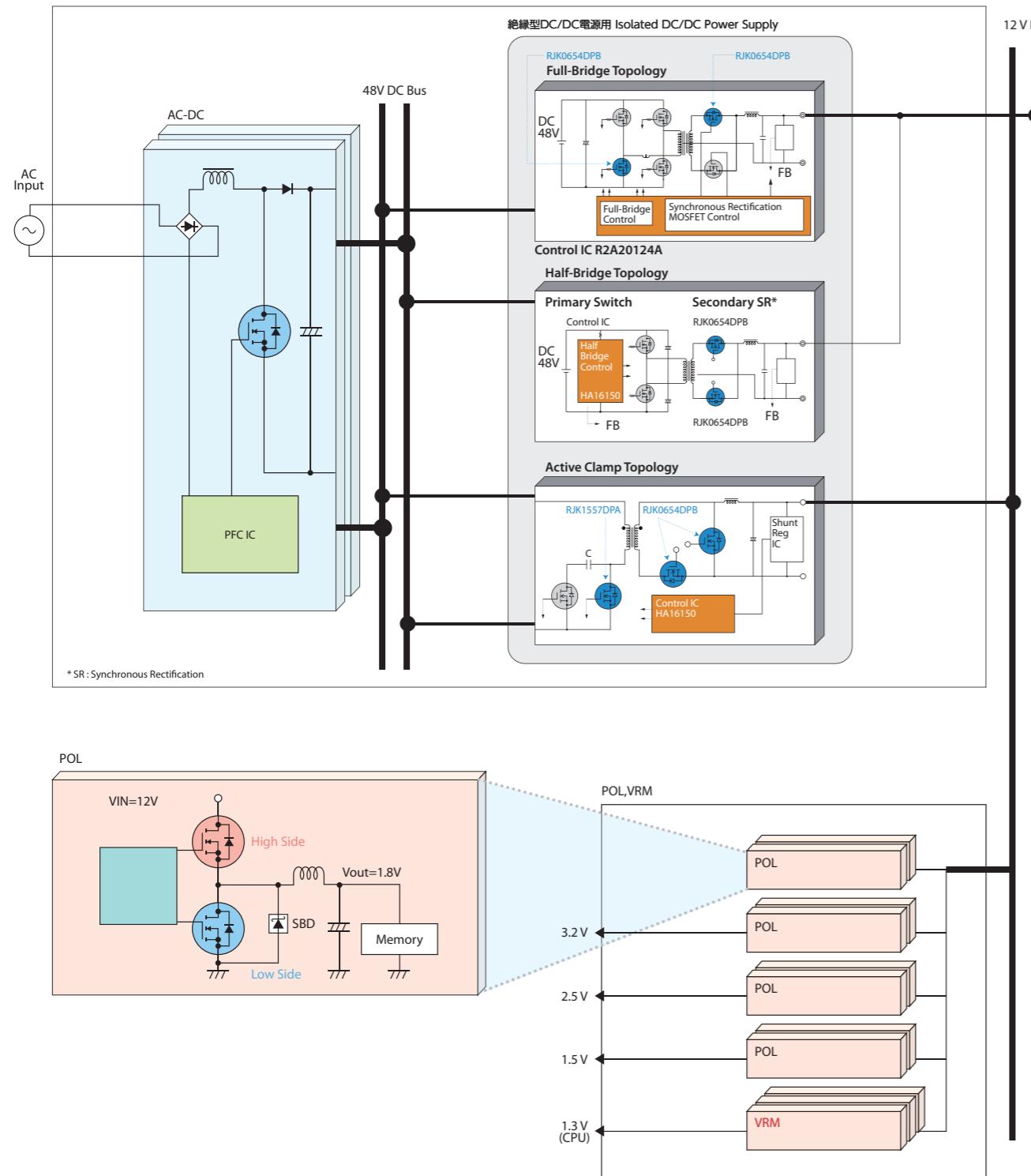サーバ電源構成 Configuration of Server Power Supply



推奨部品 Recommended Components

Block	Products	Part No.	Vin Range (V)	Icc (mA)	Fmax (kHz)	Remarks
PFC	Controller	R2A20115	to 24	4.4	400	Continuous Conduction Mode Power Limiter
		R2A20112A	to 24	6.3		Critical Conduction Mode Interleaved
		R2A20132	to 24	7.5	-	Critical Conduction Mode Interleaved High Efficiency with Light Loads
		R2A20114A	to 24	7.5		Critical Conduction Mode Interleaved High Efficiency at Lightload
		R2A20104	to 24	TBD		Continuous Conduction Mode Interleaved
Secondary Synchronous DC/DC	Controller	R2A20131	to 24	2.5		Continuous Conduction Mode High Efficiency at Lightload
		R2A20121A	to 20	10 11.5	2000	Synchronous Phase Shift, Full-Bridge
VRM,DC/DC	Controller	R2A20101	2.5 to 5.5	-	2000	Built-in MOSFETs, Single-Channel Step-Down DC/DC


Block	Products	Part No.	VDDSS/ID (V)/(A)	RDS (On) (mΩ) Max, VGS = 10V	Pch (W)	Package
PFC DC/DC	Starter SW	RJK6011DJE	600V/0.1A	52Ω	0.9	TO-92M
	Power MOSFET	RJK6022DJE	600V/0.2A	15Ω	0.9	TO-92M
	IGBT	RJH6086BDPK	600V/45A	-(IGBT)	(268.8)	TO-3P
	Power MOSFET	RJK6015DPK	600V/21A	360	150	TO-3P
	FRD	RJK5020DPK	500V/40A	115	200	TO-3P
Secondary Side Synchronous Rectifier	Power MOSFET	RJU60C6SDPK-M0	600V/50A	-	-	To 3PSG, 低 VF Low VR
	Power MOSFET	RJU6054SDPK-M0	600V/30A	-	-	To 3PSG, 高速 T _{rr} Ultrafast T _{rr}
Hot Swap	Power MOSFET	RJK0328DPB	30V/60A	2.1	65	LFPAK
	Power MOSFET	RJK0654DPB	60V/30A	8.3	55	LFPAK
Power MOSFET	Bus Converter	Pout=120~240W	RJK1056DPB	65		Primary for Full(Half)Bridge:100V
		Vin=36~75V	RJK1055DPB	60		Primary for Full(Half)Bridge:100V
		Vout=12V	RJK0654DPB	55		Secondary for Full(Half)Bridge:60V
		Pout=300~700W	RJK0854DPB	55		Secondary for Full(Half)Bridge:80V
	Isolated Converter	Pout=30~90W	RJK1056DPB	65		Primary for Full Bridge:100V
		Vin=38~55V	RJK0656DPB	65		Secondary for Full Bridge:60V
		Vout=3.3V,5V	RJK0856DPB	65		Secondary for Full Bridge:80V
	PA Converter	Pout=300~500W	RJK1557DPA	30		Primary for Forward Active Clamp:150V
		Vin=36~75V	RJK0454DPB	55		Secondary for Forward Active Clamp:40V
		Vout=28V	RJK0856DPB	65		Primary for Half Bridge:80V



ノートPCやマイコンボード

ノートPCの電源はノート本体にあるVRM回路と電池内にある電池制御回路から成ります。VRM回路は電池電圧からCPU、メモリー、HD、他への電圧を生成します。この回路は高速スイッチング動作が必要でルネサスはこの用途に最適化したパワーMOSFETを提供します。電池制御回路は外部アダプタから電池セルへの充電制御と電池セルからVRM回路への放電制御を行います。Renesasはこの用途に電池保護、電池管理、他の機能を持つSBS-ICと充放電スイッチに適したパワーMOSFETを提供します。

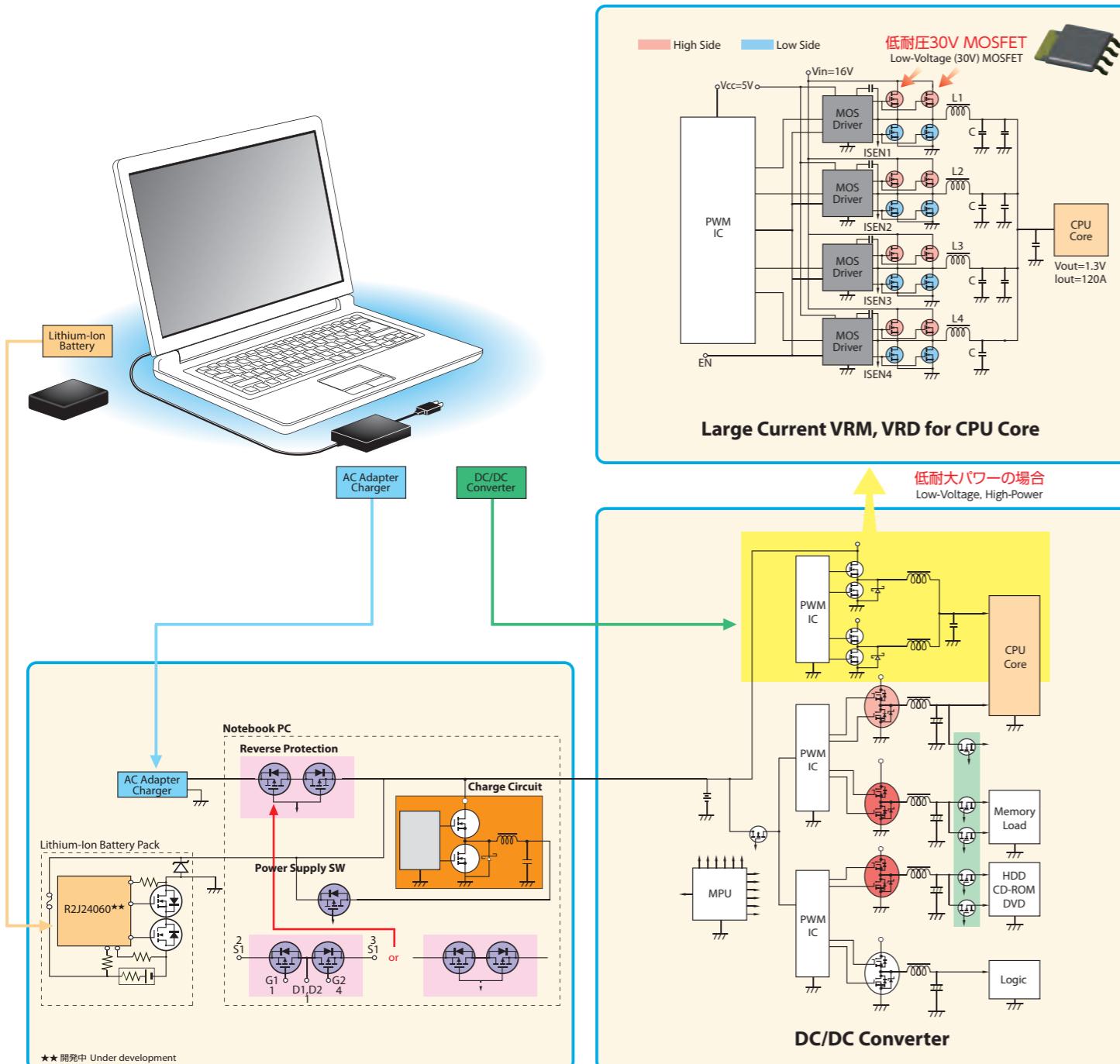ノートPCの回路例 Circuit Example for Notebook PC



Notebook PCs and MCU Boards

推薦部品 Recommended Components

Block	Supply to	Part No.	Package	VDSS (V)	ID (A)	10V[8V] RDS (on) (mΩ)		Qg (nC)
						Typ.	max.	
Synchronous Rectifier	CPU Drive	RJK0348DSP	SOP-8	30	22	2.6	3.4	34.0
		RJK0349DSP		30	20	2.9	3.8	25.0
		RJK0352DSP		30	18	4.3	5.6	16.0
		RJK0353DSP		30	18	4.5	5.9	15.0
		RJK0354DSP		30	16	5.4	7.0	12.0
		RJK0355DSP		30	12	8.5	11.1	6.0
		RJK0305DPB	LFPAK	30	45	6.7	8.0	8.0
		RJK0328DPB		30	60	1.6	2.1	42.0
		RJK0329DPB		30	55	1.8	2.3	35.0
		RJK0330DPB		30	45	2.1	2.7	27.0
		RJK0331DPB		30	40	2.6	3.4	21.0
		RJK0332DPB		30	35	3.6	4.7	14.0
		RJK03M0DPA	WPAK	30	65	1.6	1.9	33.0
		RJK03M1DPA		30	50	1.9	2.3	25.0
		RJK03M2DPA		30	45	2.3	2.8	21.2
		RJK03M3DPA		30	40	3.2	3.9	15.7
		RJK03M4DPA		30	35	3.8	4.6	12.0
Converter	Memory, CD-ROM	RJK03M5DPA		30	30	5.4	6.5	10.4
		RJK03M6DPA		30	30	7.6	9.2	7.1
		RJK03M7DPA		30	30	8.3	10.0	6.1
		RJK0230DPA	WPAK(Dual)	Hi 25	20	5.8	7.0	7.7
		Lo 25		50	[1.5]	[1.9]	45	
		RJK03P7DPA	WPAK(Dual)	Hi 30	15	7.8	9.4	7.1
		Lo 30		30	30	4.4	5.3	16.5
		RJK03P6DPA	WPAK(Dual)	Hi 30	15	7.8	9.4	7.1
		Lo 30		30	45	2.0	2.4	29.4
		RJK03P9DPA	WPAK(Dual)	Hi 30	20	5.8	7.0	7.7
Power Management Switch/(Load SW)	HDD	Lo 30		50	1.7	2.2	36.7	
		RJK03M8DNS	HWSON3030-8	30	30	4.3	5.2	14.5
		RJK03M5DNS		30	25	6.0	7.2	10.4
		RJK03M6DNS		30	16	7.6	9.2	7.1
		RJK03M9DNS		30	14	9.2	11.1	6.0
		RJK0389DPA	WPAK	30/30	15/20	8.2/6.8	10.7/8.9	6/7.2
		RJK0353DSP	SOP-8	30	18	4.5	5.9	15.0
		RJK03M4DPA	WPAK	30	35	3.8	4.6	12.0
		UPA2803T1L	8pin Mini-HVSON	20	20	-	-	20.0*
		UPA2200T1L	8pin VSOF-Slim	30	8	-	-	23.0
Power Management Switch/(Select SW)	Main DC power line/Battery Pack	UPA2201T1M	8pin VSOF-Slim	30	8	-	-	9.0*
		UPA2211T1M		20	9	-	-	13.0*
		-12		7.5	-	-	-	15.0*
		μPA2815T1S	HWSON3030-8	-30	21	9.0	11.0	47.0
Charger	Select SW	μPA2816T1S		-30	17	12.0	15.5	33.0
		UPA2520T1H	8pin VSOF(2429)	30	10	9.4	13.2	10.8*
Backlight	Backlight	UPA2521T1H		30	8	12.0	16.5	7.6*
		HAT2275	SOP-8	60	6.6	25	32.0	10.0
		HAT2215R[D]		80	3.4	88.0	115.0	7.3

Notes *1:RDS(On)=5V *2:RDS(On)=4V *3:RDS(On)=4.5V

スマートバッテリ用IC ICs for Smart Batteries

スマートバッテリ用IC R2J24060の特長 Features of R2J24060 IC for Smart Batteries

Block	Part No.	Package	VDSS (V)	ID (A)	10V RDS (On) (mΩ)		Qg (nC)
					Typ.	max.	
Protection	HAT1125H	LFPAK	-30	-45	-45.0	5.9	
	HAT1127H			-40	-40.0	8.6	
	μPA2812T1L	8pin MinHVSON		-30	4.2	5.2	
	μPA2813T1L			-27	4.8	6.2	
	μPA2814T1L	HWSON3030-8		-24	7.2	9.0	
	RJJ0315DPA	WPAK		-35	4.8	5.9	
	μPA2820T1S	HWSON3030-8		22	4.2	5.3	
	μPA2821T1L	8pin MinHVSON		26	3.0	3.8	
	μPA2822T1L	8pin MinHVSON		34	2.2	2.7	




エアコン

エアコンは比較的大電力を使うので、電源には一般的にPFC回路を入れます。この時、高調波規制の無い国のローコスト機ではマイコンのPWM機能を流用した部分SW型が一般的に用いられ、少ない部品で効率がある程度改善できます。

日本国内では高調波規制が比較的緩いのでルネサスでは各価格帯の応じたマイコン群を用意しており、IGBTとの組み合わせでお客様のニーズに対応しております。高級機または高調波規制のある国ではPFC ICを用いたフルSW型が用いられます。この場合、効率を重視して連続モードのPFC回路が一般的に用いられます。回路部品やノイズが増えるために今までフルスイッチングPFCは高級機のみに採用されていました。ルネサスでは大電力でもノイズ対策費用を押さえられるインターリーブ式の連続モードPFC IC R2A20114Aを用意してローコストと高PFと高効率を実現しています。



Because air conditioners operate at comparatively high power levels, a PFC circuit is generally incorporated into the power supply. In low-cost systems for countries with no restrictions on power line harmonics, the PWM function of the MCU is typically used to implement a partial-switching configuration. This enables some improvement of the power factor while requiring few components. Japan has relatively loose restrictions on power line harmonics, so Renesas offers a variety of MCU products for different price ranges. They can be combined with IGBTs to match the requirements of customers. In high-end air conditioner models and models for countries with strict restrictions on power line harmonics, a full-switching configuration employing a PFC IC is used. Typically, a continuous conduction mode PFC circuit is employed to assure efficiency. The use of full-switching PFC circuits has generally been limited to high-end models due to the larger number of components and the increase in noise. Now, however, the R2A20114A continuous conduction mode PFC IC from Renesas provides interleaved operation at high power levels along with inexpensive anti-noise measures, enabling manufacturers to design low-cost air conditioner models that combine a high power factor and high efficiency.

● フルスイッチング Full-Switching

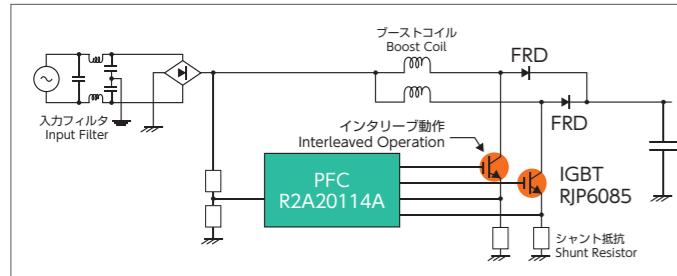


● PFC コントローラ、PFC+SW コントローラ PFC Controllers, PFC + Switching Controllers

PFC IC	Part No.	Mode	Vcc Maximum	Tj operation	Peak Drive Current
R2A20104	R2A20114A	Continuous Interleave	24V	-40 to +150°C	-1000mA (Source)/1000mA (Sink)
	Part NO.	VCES	IC	VCES(sat)	Recommend Switching Frequency
IGBT	RJH6088BDPK	600V	60A	2.75V	≈50kHz
	RJH60F4DPK	600V	60A	1.4V	Up to 30kHz
	RJU6053TDPP-EJ	600V	20A	-	150°C
FRD	RJU6054TDPP-EJ	600V	30A	-	150°C
	RJU6054SDPK-MO	600V	30A	-	150°C

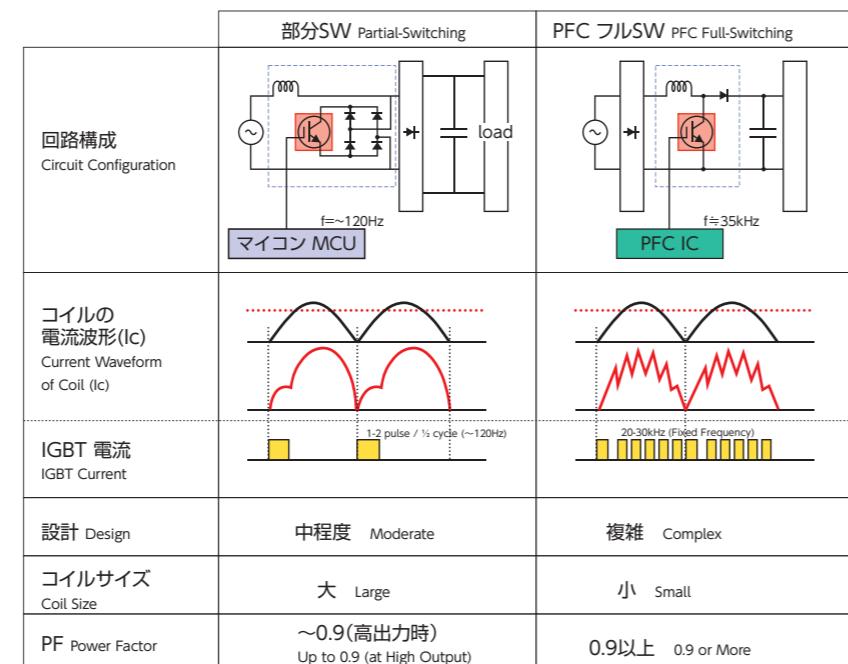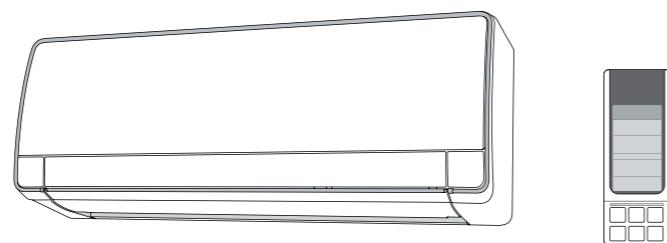

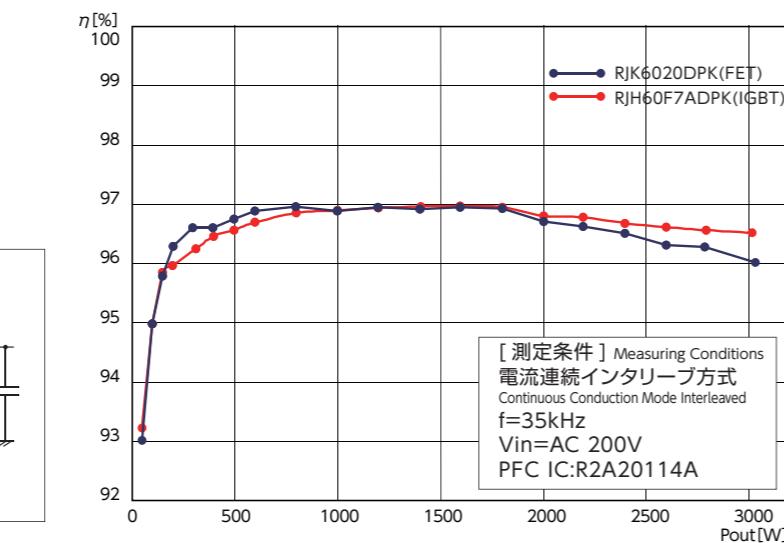出力特性比較図 Comparative Output Characteristics



Air Conditioners


インターリーブ方式の連続モードのPFC回路R2A20114Aでは大電力のエアコンでも①ブーストコイルの小型化によるコイル一体実装や、②部品の小定格化による汎用低価格部品採用が可能なことから、かえってコストダウンが可能でローコスト機にも採用が始まっています。また、③大電力時の回路安定性や④フェーズドロップ方式による軽負荷時の効率向上や、連続モードであることから大電力時も導通損失が少なく⑤広電力領域での高効率が得られることなどその総合的な優位性により広く市場に拡がっています。

①ブーストコイル小型化によるコイル一体実装 Integral Mounting of Smaller Boost Coils

インターリーブ化によりブーストコイルおよび、入力フィルタを小型化できます。そのため、従来、電源回路基板の外部で筐体に取り付けるなどしていたブーストコイルが基板上に実装でき、これにより筐体マウントコスト削減、及び基板・コイル間配線からの輻射ノイズ減少によるシールドコスト削減等でシステムコストダウン可能です。Interleaved operation enables use of smaller boost coils and input filters. As a result, the boost coils, which previously had to be mounted externally on the case, etc., can be mounted directly on the power supply circuit board. This lowers the costs associated with mounting components on the case and reduces electromagnetic noise from the wiring between the board and coils. In turn, shielding costs are lowered and the overall system cost reduced.



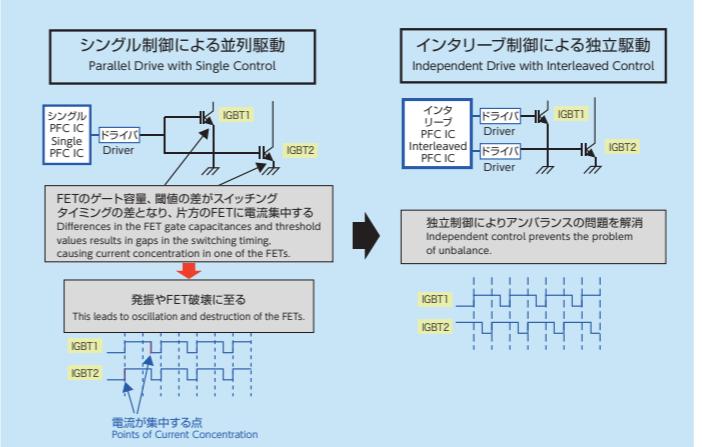③大電力時の回路安定性 Circuit Stability at High Power Levels



● フル SW 方式用 IGBT/FRD ラインアップ IGBTs and FRDs for Full-Switching Configurations


PFC方式 PFC Type	推奨品 Recommended Products	P/N	VCES (V)	IC (A)	VCE (Sat) Typ. (V) / VF Typ. 条件 Conditions	tfTyp. (ns) / Trr(ns)	FRD	パッケージ Package
アクティブフィルタ方式2 (f=50kHz以上) Active Filtering Type 2 (f = 50kHz or More)	超高速SWタイプIGBT Ultrafast Switching IGBTs	RJP6085DPN	600	40	2.65	Ic=40A	40	— TO-220AB
		RJP6085DPK★★	600	40	2.65	Ic=40A	40	— TO-3P
		RJH6085BDPK★★	600	(45)	(2.75)	Ic=40A	(45)	内蔵 Built-in TO-3P
		RJH6087BDPK★★	600	(50)	(2.75)	Ic=50A	(50)	内蔵 Built-in TO-3P
		RJH6088BDPK★★	600	(60)	(2.75)	Ic=60A	(60)	内蔵 Built-in TO-3P
		RJH60F3DPK	600	40	1.4	Ic=20A	92	内蔵 Built-in TO-3P
		RJH60F0DPK	600	50	1.4	Ic=25A	90	内蔵 Built-in TO-3P
		RJH60F4DPK	600	60	1.4	Ic=30A	95	内蔵 Built-in TO-3P
		RJH60F5DPK	600	80	1.37	Ic=40A	95	内蔵 Built-in TO-3P
		RJH60F6DPK	600	85	1.35	Ic=45A	95	内蔵 Built-in TO-3P
		RJH60F7ADPK	600	90	1.35	Ic=50A	95	内蔵 Built-in TO-3P
アクティブフィルタ方式2 (f=20kHz前後) Active Filtering Type 2 (f = 20kHz or More)	低VCE(sat)タイプIGBT Low VCE (Sat.) IGBTs	RJH60F3DPQ-A0	600	40	1.4	Ic=20A	92	内蔵 Built-in TO-247A
		RJH60F0DPQ-A0	600	50	1.4	Ic=25A	90	内蔵 Built-in TO-247A
		RJH60F4DPQ-A0	600	60	1.4	Ic=30A	80	内蔵 Built-in TO-247A
		RJH60T4DPQ-A0	600	60	1.7	Ic=30A	72	内蔵 Built-in TO-247A
		RJH60F5DPQ-A0	600	80	1.37	Ic=40A	85	内蔵 Built-in TO-247A
		RJH60F6DPQ-A0	600	85	1.35	Ic=45A	74	内蔵 Built-in TO-247A
		RJH60F7DPQ-A0	600	90	1.35	Ic=50A	74	内蔵 Built-in TO-247A
FRD	低VF Low VF	RJU60C3TDPP-EJ	600	30	1.4	Ic=30A	90	Single TO220FP-2L
	超高速 Ultrafast	RJU60C6TDPP-EJ	600	50	1.4	Ic=50A	100	Single TO220FP-2L
		RJU6053TDPP-EJ	600	20	2.5	Ic=20A	25	Single TO220FP-2L
		RJU6054TDPP-EJ	600	30	2.5	Ic=30A	25	Single TO220FP-2L

*新製品 New product ★★ 開発中 Under development


The R2A20114A continuous conduction mode interleaved PFC circuit helps reduce costs in high-power applications such as air conditioners and has come to be used even in low-price models because it enables ① integral mounting of smaller boost coils and ② use of cheaper, general-purpose components with lower ratings. It has been widely adopted due to its combined advantages, including ③ circuit stability at high power levels, ④ phase dropping to boost efficiency at light loads and continuous conduction mode for low conduction loss at high power levels, and ⑤ high efficiency over a wide power range.

②部品の小定格化による汎用低価格部品採用～R2A20114Aマルチフェーズ化運転～ Use of Cheaper, General-Purpose Components with Lower Ratings: R2A20114A Multi-Phase Operation

大電力機種の電源設計は基本電力設計を流用したN倍設計でコイル、パワー素子、ダイオード等の再設計が不要となり、更に部品コスト（特殊部品を使わず通常部品を流用による）が低減、小型化が可能となります。When designing the power supply for a product with high power requirements, employing an N-times approach that reuses a basic power design eliminates the need to redesign components such as coils, power elements, and diodes. This further lowers the cost of components (because standard parts can be used instead of custom components) and contributes to compactness.

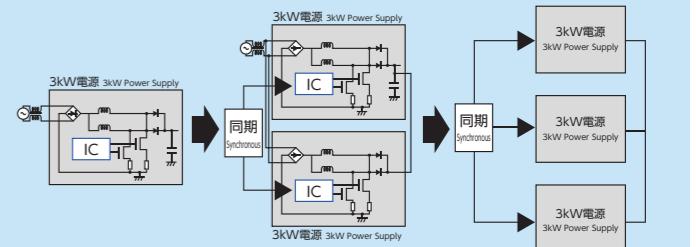

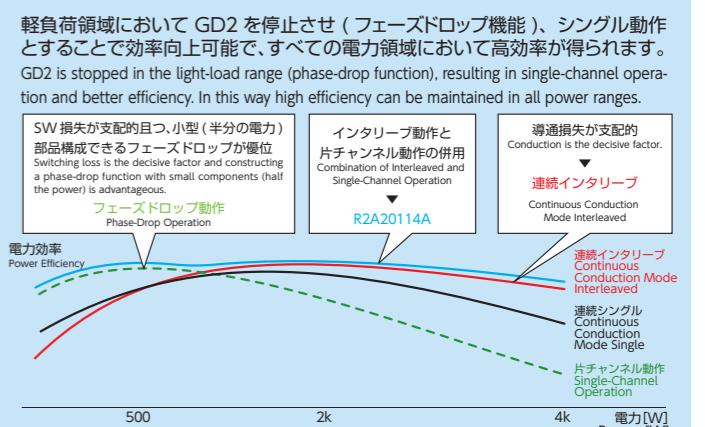④広電力領域での高効率 High Efficiency over Wide Power Range



ルネサス 電源システム

Power supply system

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753

ご注意書き

- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行なってください。これらの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に關し、当社は、一切その責任を負いません。
- 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に關し、当社は、何らの責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら保証するものではありません。
- 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に關し、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しております。
各品質水準は、以下に示す用途に製品を使用することを意図しております。
標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
家電、工作機械、パソコン周辺機器、産業用ロボット等
高品質水準：輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、
防災・防犯装置、各種安全装置等
当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（原子力制御システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。
- 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、放熱特性、実装条件その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作をしたりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品は故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての安全保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での保証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全保証をお客様の責任で行ってください。
- 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品開発に必ず当社営業窓口までお問合せください。使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。当社製品および技術を国外へ輸出する場合は、他の輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本資料に記載されている当社製品および技術は、戦争行為による禁制品としての規制や、輸出規制等により適用され、その輸出が禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないことにより生じた損害に關し、当社は、一切その責任を負いません。
- お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社はほらの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
- 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。

注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

Renesas Electronics Corporation

Notes:

- Descriptions of circuits, software and other related information in this document are provided only to illustrate the operation of semiconductor products and application examples. You are fully responsible for the incorporation of these circuits, software, and information in the design of your equipment. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties arising from the use of these circuits, software, or information.
- Renesas Electronics has used reasonable care in preparing the information included in this document, but Renesas Electronics does not warrant that such information is error free. Renesas Electronics assumes no liability whatsoever for any damages incurred by you resulting from errors in or omissions from the information included herein.
- Renesas Electronics does not assume any liability for infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties by or arising from the use of Renesas Electronics products or technical information described in this document. No license, express, implied or otherwise, is granted hereby under any patents, copyrights or other intellectual property rights of Renesas Electronics or others.
- You should not alter, modify, copy, or otherwise misappropriate any Renesas Electronics product, whether in whole or in part. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties arising from such alteration, modification, copy or otherwise misappropriation of Renesas Electronics product.
- Renesas Electronics products are classified according to the following two quality grades: "Standard" and "High Quality". The recommended applications for each Renesas Electronics product depends on the product's quality grade, as indicated below.
"Standard": Computers, office equipment, communications equipment, test and measurement equipment; audio and visual equipment; home electronic appliances; machine tools; personal electronic equipment; and industrial robots etc.
"High Quality": Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.); traffic control systems; anti-disaster systems; anti-crime systems; and safety equipment etc.
Renesas Electronics products are neither intended nor authorized for use in products or systems that may pose a direct threat to human life or bodily injury (artificial life support devices or systems, surgical implants etc.), or may cause serious property damages (nuclear reactor control systems, military equipment etc.). You must check the quality grade of each Renesas Electronics product before using it in a particular application. You may not use any Renesas Electronics product for any application for which it is not intended. Renesas Electronics shall not be in any way liable for any damages or losses incurred by you or third parties arising from the use of any Renesas Electronics product for which the product is not intended by Renesas Electronics.
- You should use the Renesas Electronics products described in this document within the range specified by Renesas Electronics, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas Electronics shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renesas Electronics products beyond such specified ranges.
- Although Renesas Electronics endeavors to improve the quality and reliability of its products, semiconductor products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Further, Renesas Electronics products are not subject to radiated resistance design. Please be sure to implement safety measures to guard them against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas Electronics product, such as safety design for hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or systems manufactured by you.
- Please contact a Renesas Electronics sales office for details as to environmental matters such as the environmental compatibility of each Renesas Electronics product. Please use Renesas Electronics products in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive. Renesas Electronics assumes no liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance with applicable laws and regulations.
- Renesas Electronics products and technology may not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is prohibited under any applicable domestic or foreign laws or regulations. You should not use Renesas Electronics products or technology described in this document for any purpose relating to military applications or use by the military, including but not limited to the development of weapons of mass destruction. When exporting the Renesas Electronics products or technology described in this document, you should comply with the applicable export control laws and regulations and follow the procedures required by such laws and regulations.
- It is the responsibility of the buyer or distributor of Renesas Electronics products, who distributes, disposes of, or otherwise places the product with a third party, to notify such third party in advance of the contents and conditions set forth in this document, Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties as a result of unauthorized use of Renesas Electronics products.
- This document may not be reproduced or duplicated in any form, in whole or in part, without prior written consent of Renesas Electronics.
- Please contact a Renesas Electronics sales office if you have any questions regarding the information contained in this document or Renesas Electronics products, or if you have any other inquiries.
- (Note 1) "Renesas Electronics" as used in this document means Renesas Electronics Corporation and also includes its majority-owned subsidiaries.
- (Note 2) "Renesas Electronics product(s)" means any product developed or manufactured by or for Renesas Electronics.



<http://www.renesas.com>

■ 営業お問合せ窓口

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2（日本ビル）

(03)5201-5307

■ 技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：<http://japan.renesas.com/contact/>

SALES OFFICES

<http://www.renesas.com>

Refer to "<http://www.renesas.com/>" for the latest and detailed information.

Renesas Electronics America Inc.
2880 Scott Boulevard Santa Clara, CA 95050-2554, U.S.A.
Tel: +1-408-588-6000, Fax: +1-408-588-6130

Renesas Electronics Canada Limited
1101 Nicholson Road, Newmarket, Ontario L3Y 9C3, Canada
Tel: +1-905-898-5441, Fax: +1-905-898-3220

Renesas Electronics Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K.
Tel: +44-1628-585-100, Fax: +44-1628-585-900

Renesas Electronics Germany GmbH
Arcadiastrasse 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49-211-65030, Fax: +49-211-6503-1327

Renesas Electronics (China) Co., Ltd.
7th Floor, Quantum Plaza, No.27 ZhiChunLu Haidian District, Beijing 100083, P.R.China
Tel: +86-10-8235-1155, Fax: +86-10-8235-7676

Renesas Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
Unit 204, 205, AZIA Center, No.1233 Lujiazui Ring Rd., Pudong District, Shanghai 200120, China
Tel: +86-21-5877-1818, Fax: +86-21-6887-7858 / -7898

Renesas Electronics Hong Kong Limited
Unit 1601-1613, 16/F., Tower 2, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2888-9318, Fax: +852 2888-9024/9044

Renesas Electronics Taiwan Co., Ltd.
13F, No. 363, Fu Shing North Road, Taipei, Taiwan
Tel: +886-2-8175-9600, Fax: +886 2-8175-9670

Renesas Electronics Singapore Pte. Ltd.
1 harbourFront Avenue, #06-10, keppel Bay Tower, Singapore 098632
Tel: +65-6213-0200, Fax: +65-6278-8001

Renesas Electronics Malaysia Sdn.Bhd.
Unit 906, Block B, Menara Amcorp, Amcorp Trade Centre, No. 18, Jln Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60-3-7955-9390, Fax: +60-3-7955-9510

Renesas Electronics Korea Co., Ltd.
11F., Samik Lavid' or Bldg., 720-2 Yeoksam-Dong, Gangnam-Ku, Seoul 135-080, Korea
Tel: +82-2-558-3737, Fax: +82-2-558-5141

